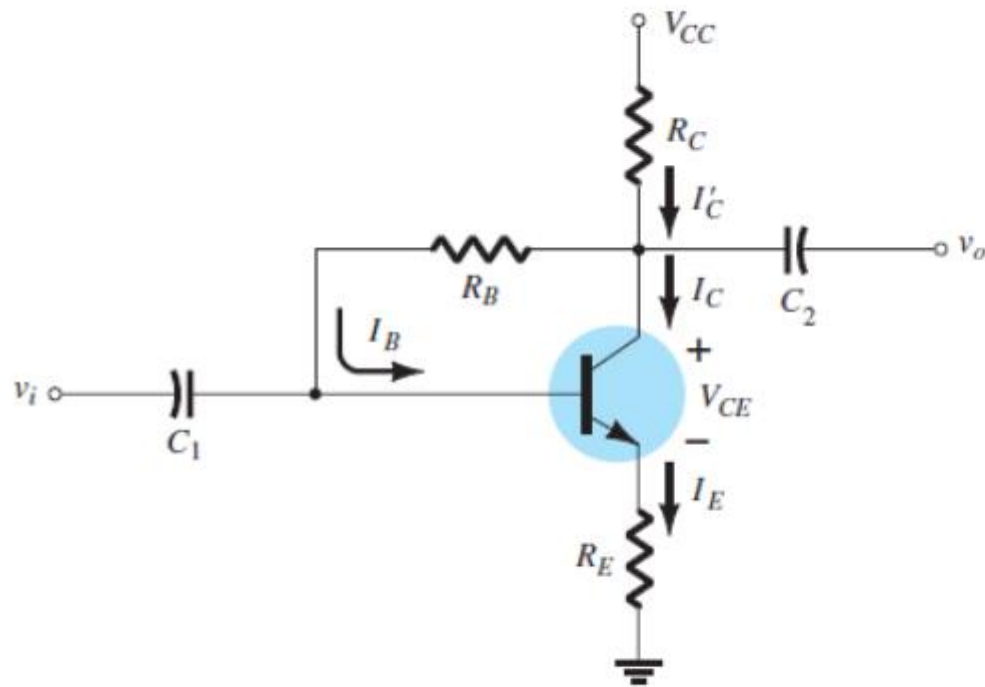


Transistor Unión Bipolar BJT

Configuraciones

Configuración Realimentación del Colector




$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

Configuración Realimentación del Colector

Malla base-emisor

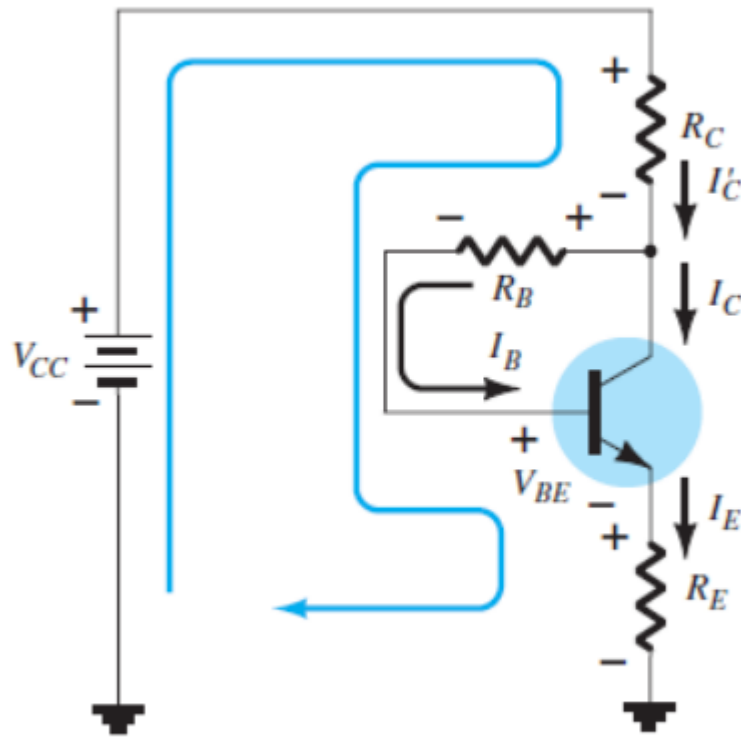

$$V_{CC} - I'_C R_C - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

$$I'_C \cong I_C = \beta I_B \text{ y } I_E \cong I_C$$

$$V_{CC} - \beta I_B R_C - I_B R_B - V_{BE} - \beta I_B R_E = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)}$$

Configuración Realimentación del Colector


Malla colector – emisor

$$I_E R_E + V_{CE} + I'_C R_C - V_{CC} = 0$$


Como $I'_C \cong I_C$ e $I_E \cong I_C$, tenemos

$$I_C(R_C + R_E) + V_{CE} - V_{CC} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

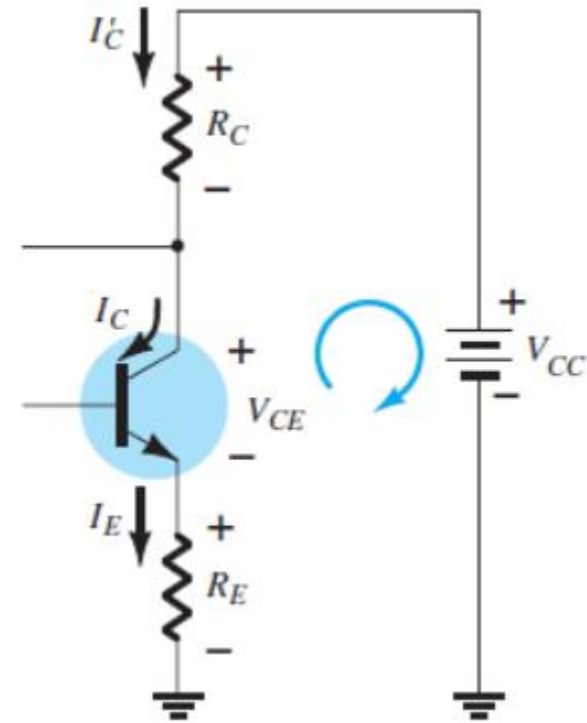

Ejemplo

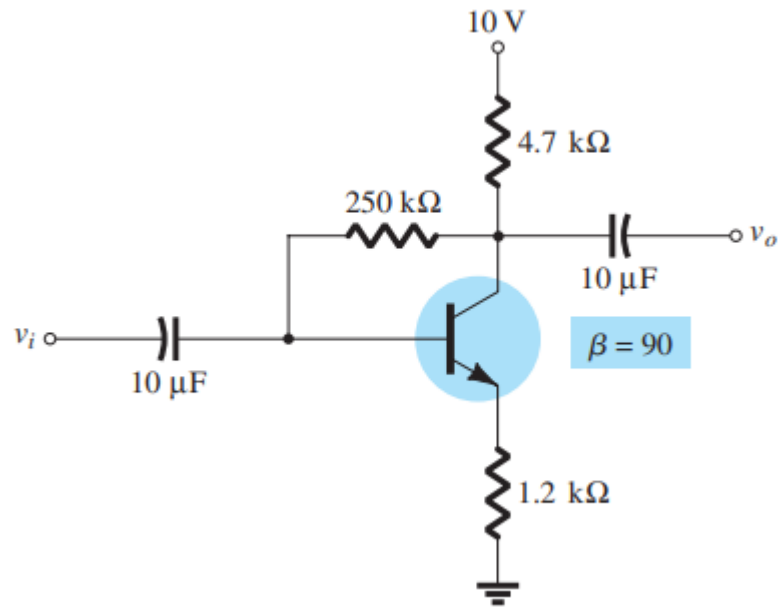


$$\begin{aligned} I_B &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)} \\ &= \frac{10\ \text{V} - 0.7\ \text{V}}{250\ \text{k}\Omega + (90)(4.7\ \text{k}\Omega + 1.2\ \text{k}\Omega)} \\ &= \frac{9.3\ \text{V}}{250\ \text{k}\Omega + 531\ \text{k}\Omega} = \frac{9.3\ \text{V}}{781\ \text{k}\Omega} \\ &= 11.91\ \mu\text{A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{CQ} &= \beta I_B = (90)(11.91\ \mu\text{A}) \\ &= \mathbf{1.07\ \text{mA}} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} V_{CEQ} &= V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \\ &= 10\ \text{V} - (1.07\ \text{mA})(4.7\ \text{k}\Omega + 1.2\ \text{k}\Omega) \\ &= 10\ \text{V} - 6.31\ \text{V} \\ &= \mathbf{3.69\ \text{V}} \end{aligned}$$

Ejemplo

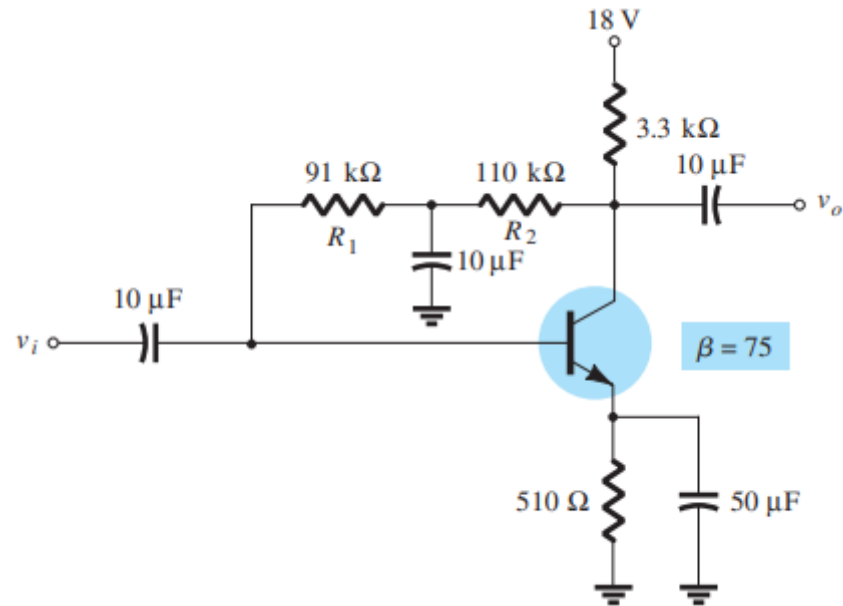

$$\begin{aligned} I_B &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)} \\ &= \frac{18\ \text{V} - 0.7\ \text{V}}{(91\ \text{k}\Omega + 110\ \text{k}\Omega) + (75)(3.3\ \text{k}\Omega + 0.51\ \text{k}\Omega)} \\ &= \frac{17.3\ \text{V}}{201\ \text{k}\Omega + 285.75\ \text{k}\Omega} = \frac{17.3\ \text{V}}{486.75\ \text{k}\Omega} \\ &= \mathbf{35.5\ \mu\text{A}} \\ I_C &= \beta I_B \\ &= (75)(35.5\ \mu\text{A}) \\ &= 2.66\ \text{mA} \\ V_C &= V_{CC} - I_C' R_C \cong V_{CC} - I_C R_C \\ &= 18\ \text{V} - (2.66\ \text{mA})(3.3\ \text{k}\Omega) \\ &= 18\ \text{V} - 8.78\ \text{V} \\ &= \mathbf{9.22\ \text{V}} \end{aligned}$$

Configuración en Emisor Seguidor

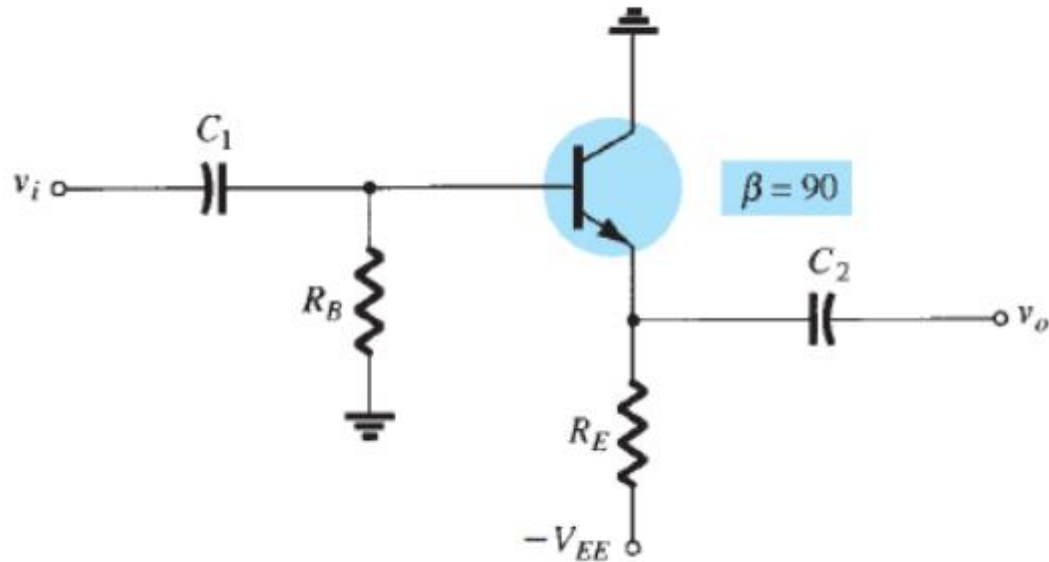

$$-I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E + V_{EE} = 0$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B$$


$$I_B R_B + (\beta + 1)I_B R_E = V_{EE} - V_{BE}$$

$$I_B = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

$$-V_{CE} - I_E R_E + V_{EE} = 0$$


$$V_{CE} = V_{EE} - I_E R_E$$

Ejemplo

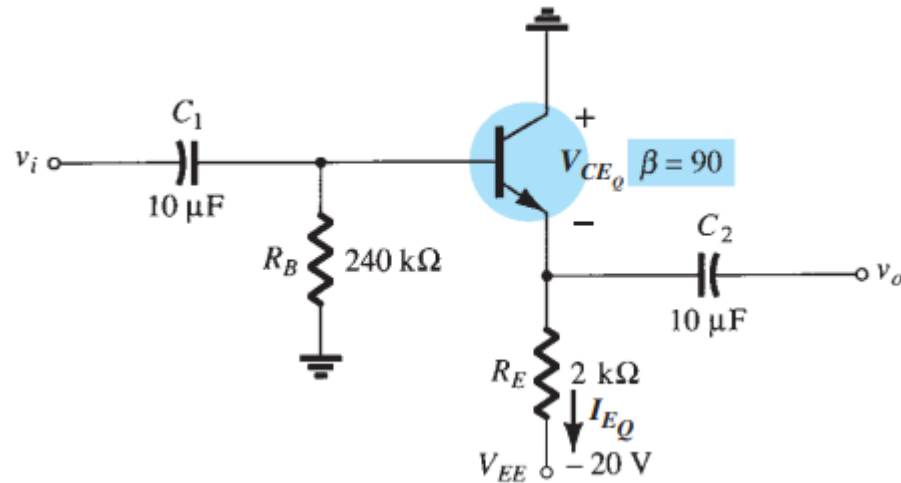

$$\begin{aligned} I_B &= \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} \\ &= \frac{20 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{240 \text{ k}\Omega + (90 + 1)2 \text{ k}\Omega} = \frac{19.3 \text{ V}}{240 \text{ k}\Omega + 182 \text{ k}\Omega} \\ &= \frac{19.3 \text{ V}}{422 \text{ k}\Omega} = 45.73 \mu\text{A} \\ V_{CEQ} &= V_{EE} - I_E R_E \\ &= V_{EE} - (\beta + 1)I_B R_E \\ &= 20 \text{ V} - (90 + 1)(45.73 \mu\text{A})(2 \text{ k}\Omega) \\ &= 20 \text{ V} - 8.32 \text{ V} \\ &= \mathbf{11.68 \text{ V}} \\ I_{EQ} &= (\beta + 1)I_B = (91)(45.73 \mu\text{A}) \\ &= 4.16 \text{ mA} \end{aligned}$$

Configuración Base Común

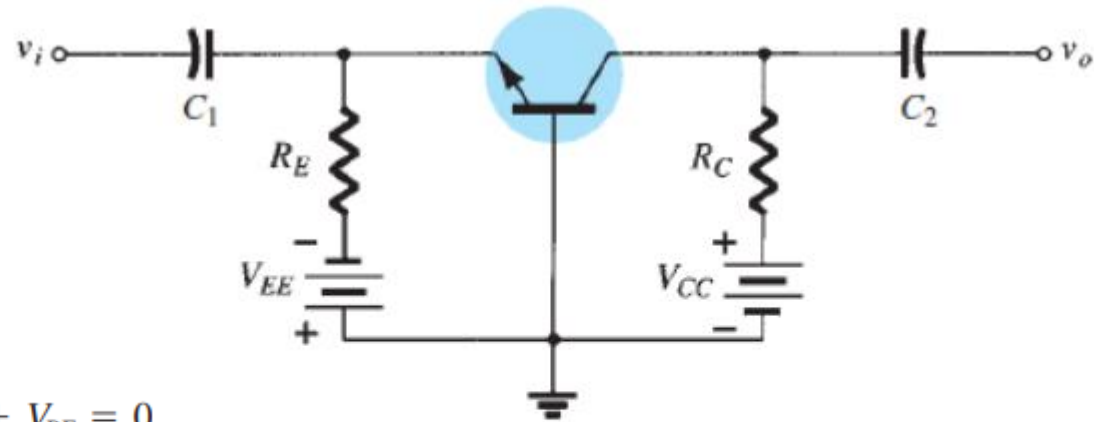

$$-V_{EE} + I_E R_E + V_{BE} = 0$$

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E}$$

$$V_{CE} = V_{EE} + V_{CC} - I_E(R_C + R_E)$$

$$-V_{EE} + I_E R_E + V_{CE} + I_C R_C - V_{CC} = 0$$

$$V_{CE} = V_{EE} + V_{CC} - I_E R_E - I_C R_C$$

$$I_E \cong I_C$$


$$V_{CB} + I_C R_C - V_{CC} = 0$$

$$V_{CB} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$I_C \cong I_E$$

$$V_{CB} = V_{CC} - I_C R_C$$

Ejemplo

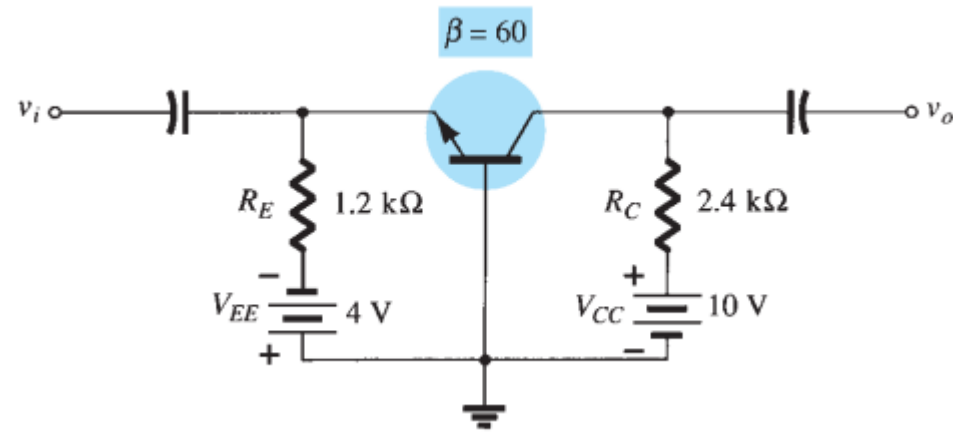



$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E}$$
$$= \frac{4 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{1.2 \text{ k}\Omega} = \mathbf{2.75 \text{ mA}}$$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{2.75 \text{ mA}}{60 + 1} = \frac{2.75 \text{ mA}}{61}$$
$$= \mathbf{45.08 \mu\text{A}}$$



$$V_{CE} = V_{EE} + V_{CC} - I_E(R_C + R_E)$$
$$= 4 \text{ V} + 10 \text{ V} - (2.75 \text{ mA})(2.4 \text{ k}\Omega + 1.2 \text{ k}\Omega)$$
$$= 14 \text{ V} - (2.75 \text{ mA})(3.6 \text{ k}\Omega)$$
$$= 14 \text{ V} - 9.9 \text{ V}$$
$$= \mathbf{4.1 \text{ V}}$$

$$V_{CB} = V_{CC} - I_C R_C = V_{CC} - \beta I_B R_C$$
$$= 10 \text{ V} - (60)(45.08 \mu\text{A})(24 \text{ k}\Omega)$$
$$= 10 \text{ V} - 6.49 \text{ V}$$
$$= \mathbf{3.51 \text{ V}}$$



Configuración polarización BJT

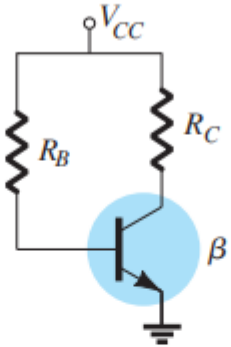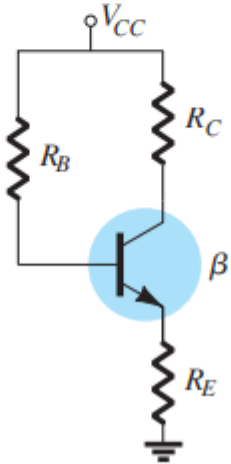Tipo	Configuración	Ecuaciones correspondientes
Polarización fija		$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$
Polarización de emisor		$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $R_i = (\beta + 1)R_E$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$

Configuración polarización BJT

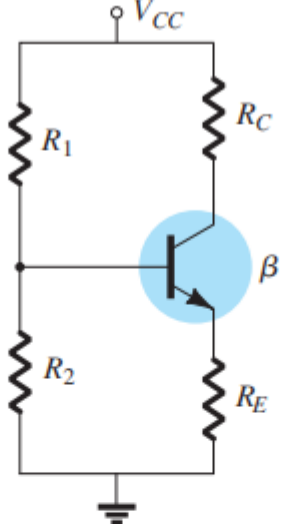
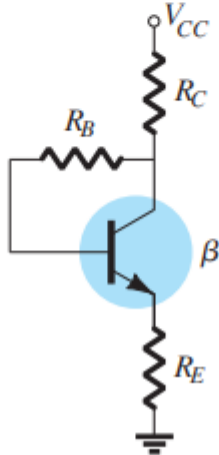
Tipo	Configuración	Ecuaciones correspondientes
Polarización por medio del divisor de voltaje		<p>EXACTA: $R_{Th} = R_1 \parallel R_2$, $E_{Th} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$ APROXIMADA: $\beta R_E \geq 10 R_2$</p> $I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$ $V_B = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}, V_E = V_B - V_{BE}$ $I_E = \frac{V_E}{R_E}, I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$
Realimentación de colector		$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$

Configuración polarización BJT

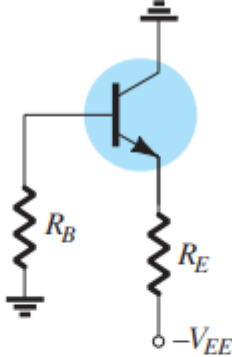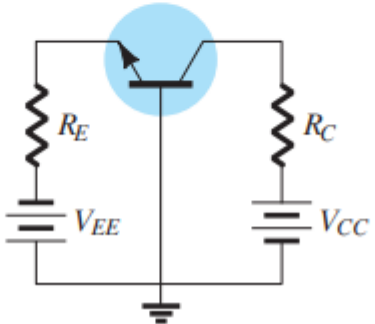Tipo	Configuración	Ecuaciones correspondientes
Emisor seguidor		$I_B = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{EE} - I_E R_E$
Base común		$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E}$ $I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}, I_C = \beta I_B$ $V_{CE} = V_{EE} + V_{CC} - I_E (R_C + R_E)$ $V_{CB} = V_{CC} - I_C R_C$

Diseño

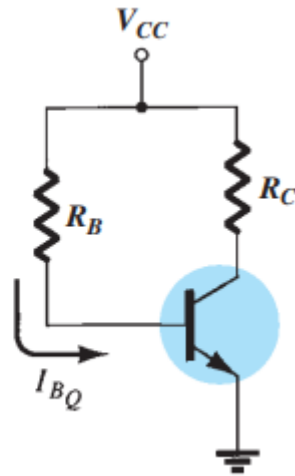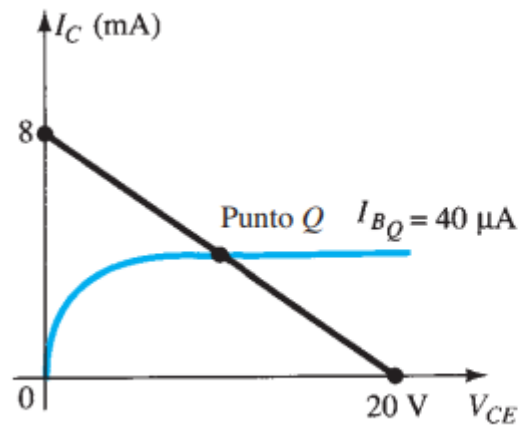- Determine V_{CC} , R_B y R_C para la configuración de polarización fija



A partir de la línea de carga

$$V_{CC} = 20 \text{ V}$$

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} \Big|_{V_{CE}=0 \text{ V}}$$


$$R_C = \frac{V_{CC}}{I_C} = \frac{20 \text{ V}}{8 \text{ mA}} = 2.5 \text{ k}\Omega$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$\begin{aligned} R_B &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} \\ &= \frac{20 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{40 \mu\text{A}} = \frac{19.3 \text{ V}}{40 \mu\text{A}} \\ &= 482.5 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$


Circuitos Espejos de corriente

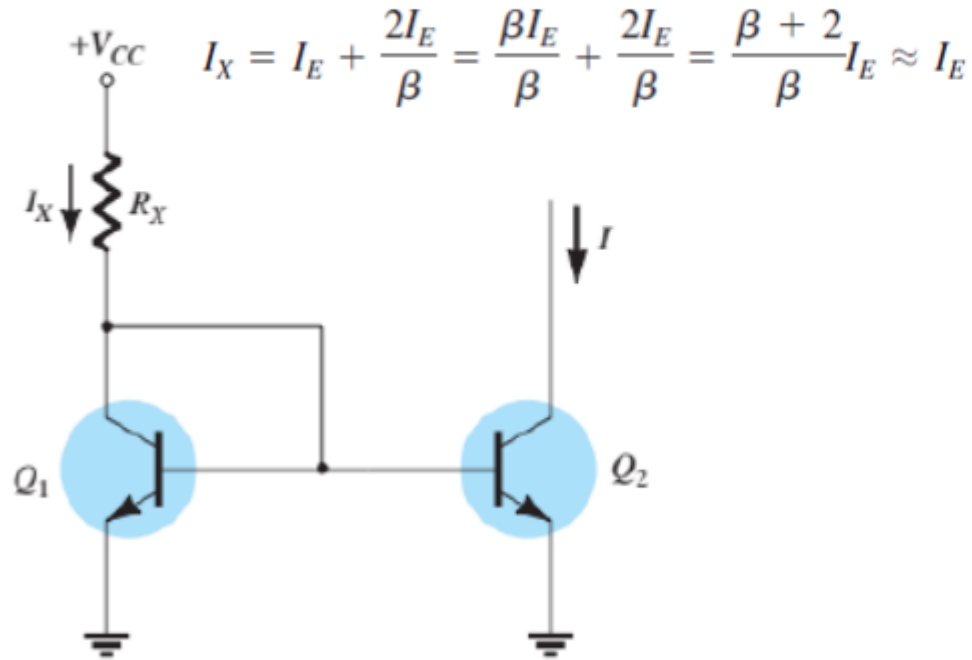Este tipo de circuitos producen una corriente constante y se utilizan principalmente en circuitos integrados, donde se es posible obtener transistores con características aproximadas.




$$I_X = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_X}$$


$$I_X = I_C + \frac{2I_C}{\beta}$$

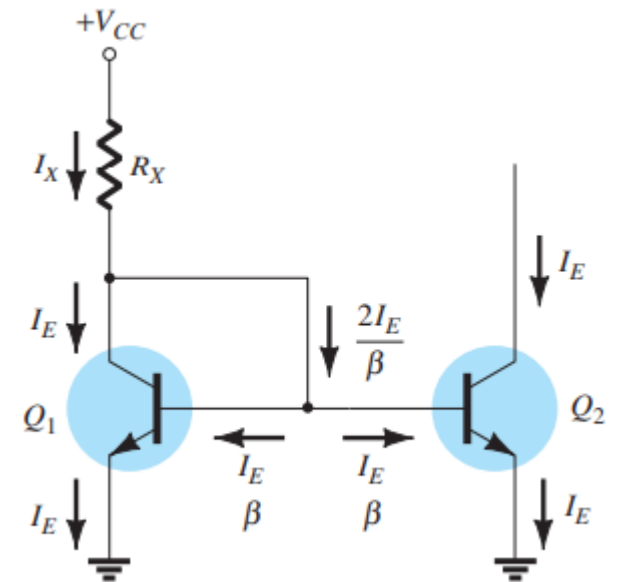

Ejemplo

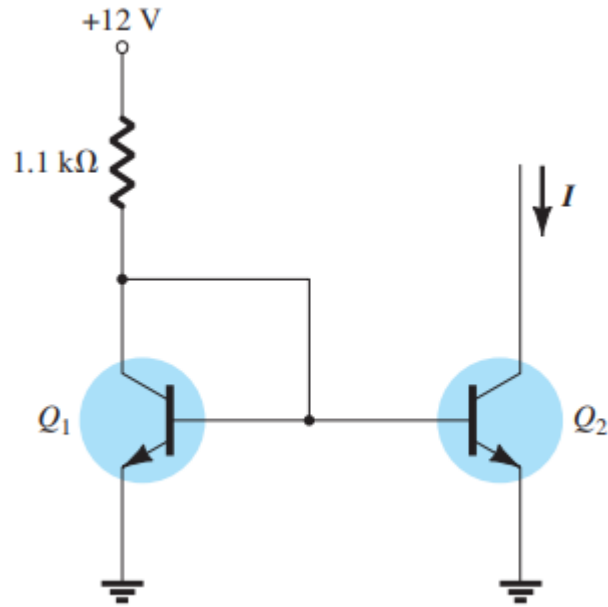

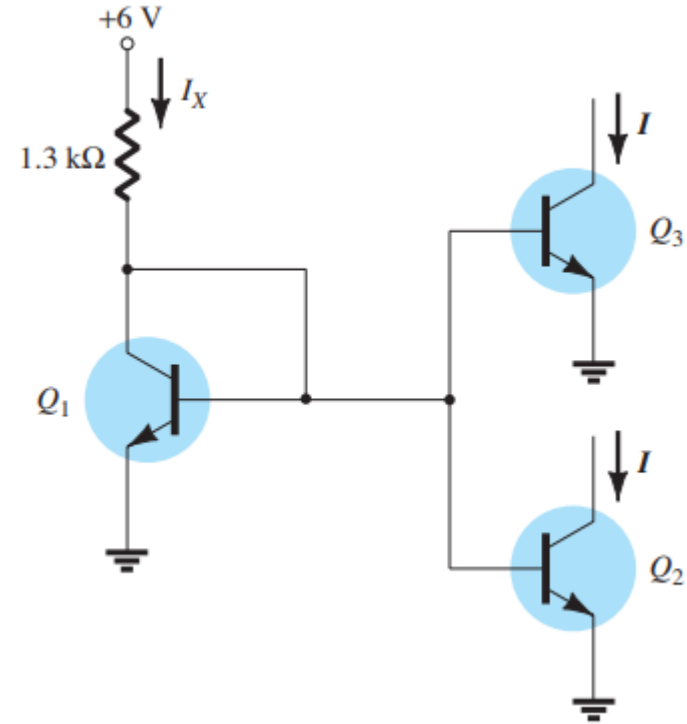
$$I = I_X = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_X} = \frac{12 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{1.1 \text{ k}\Omega} = \mathbf{10.27 \text{ mA}}$$



$$I_X = I_E + \frac{3I_E}{\beta} = \frac{\beta + 3}{\beta} I_E \approx I_E$$

$$I \approx I_X = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_X} = \frac{6 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{1.3 \text{ k}\Omega} = \mathbf{4.08 \text{ mA}}$$

Fuentes de Corriente Constante

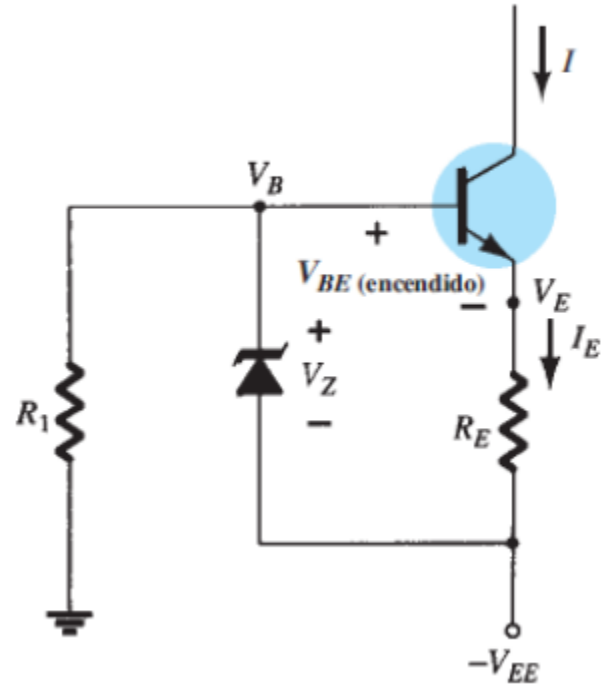

$$I \approx I_E = \frac{V_Z - V_{BE}}{R_E}$$


Fuentes de corriente constante

$$V_B = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (-V_{EE})$$


$$V_E = V_B - 0.7 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E - (-V_{EE})}{R_E} \approx I_C$$

donde I_C es la corriente constante

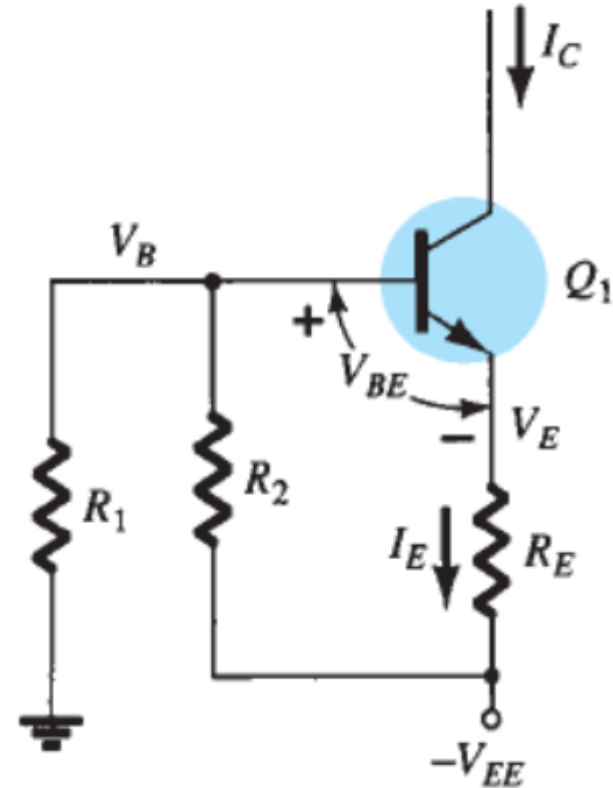

Ejemplo

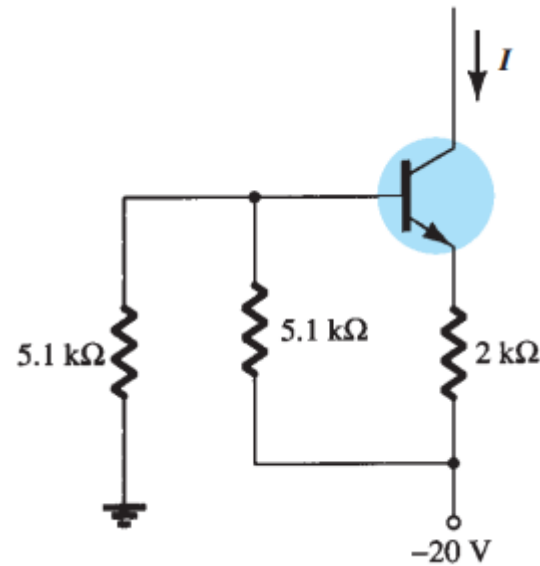


$$V_B = \frac{R_1}{R_1 + R_2}(-V_{EE}) = \frac{5.1 \text{ k}\Omega}{5.1 \text{ k}\Omega + 5.1 \text{ k}\Omega}(-20 \text{ V}) = -10 \text{ V}$$

$$V_E = V_B - 0.7 \text{ V} = -10 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = -10.7 \text{ V}$$


$$I = I_E = \frac{V_E - (-V_{EE})}{R_E} = \frac{-10.7 \text{ V} - (-20 \text{ V})}{2 \text{ k}\Omega}$$
$$= \frac{9.3 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega} = \mathbf{4.65 \text{ mA}}$$

Ejercicio

- Determine V_{CE}

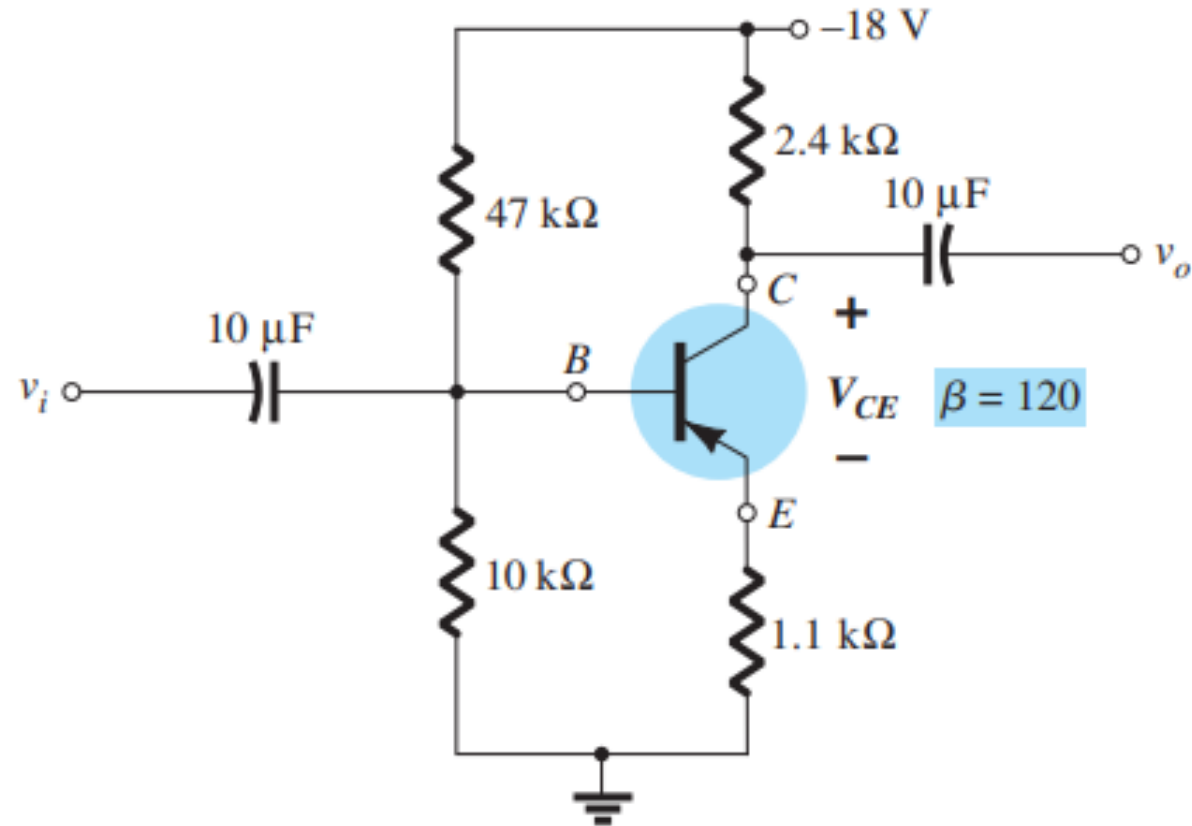

Solución

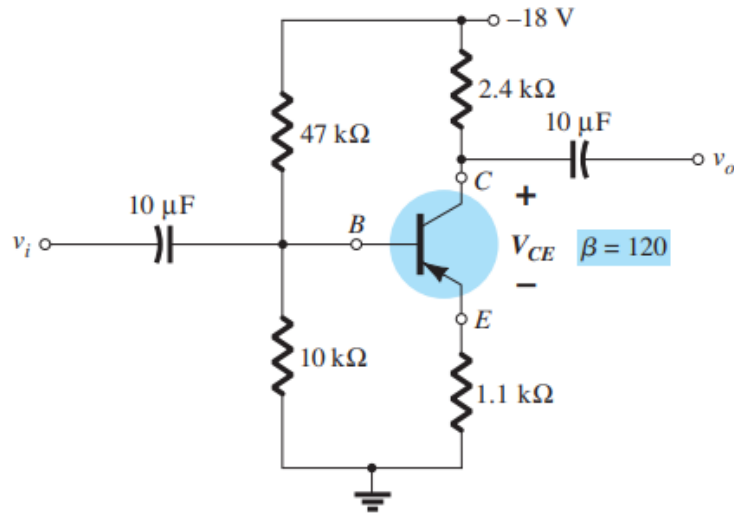

$$\beta R_E \geq 10 R_2$$

$$(120)(1.1 \text{ k}\Omega) \geq 10(10 \text{ k}\Omega)$$

$$132 \text{ k}\Omega \geq 100 \text{ k}\Omega \text{ (satisfecha)}$$

$$V_B = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} = \frac{(10 \text{ k}\Omega)(-18 \text{ V})}{47 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} = -3.16 \text{ V}$$

$$+V_B - V_{BE} - V_E = 0$$

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

$$V_E = -3.16 \text{ V} - (-0.7 \text{ V})$$

$$= -3.16 \text{ V} + 0.7 \text{ V}$$

$$= -2.46 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2.46 \text{ V}}{1.1 \text{ k}\Omega} = 2.24 \text{ mA}$$

$$-I_E R_E + V_{CE} - I_C R_C + V_{CC} = 0$$

$$V_{CE} = -V_{CC} + I_C(R_C + R_E)$$

$$V_{CE} = -18 \text{ V} + (2.24 \text{ mA})(2.4 \text{ k}\Omega + 1.1 \text{ k}\Omega)$$

$$= -18 \text{ V} + 7.84 \text{ V}$$

$$= \mathbf{-10.16 \text{ V}}$$