
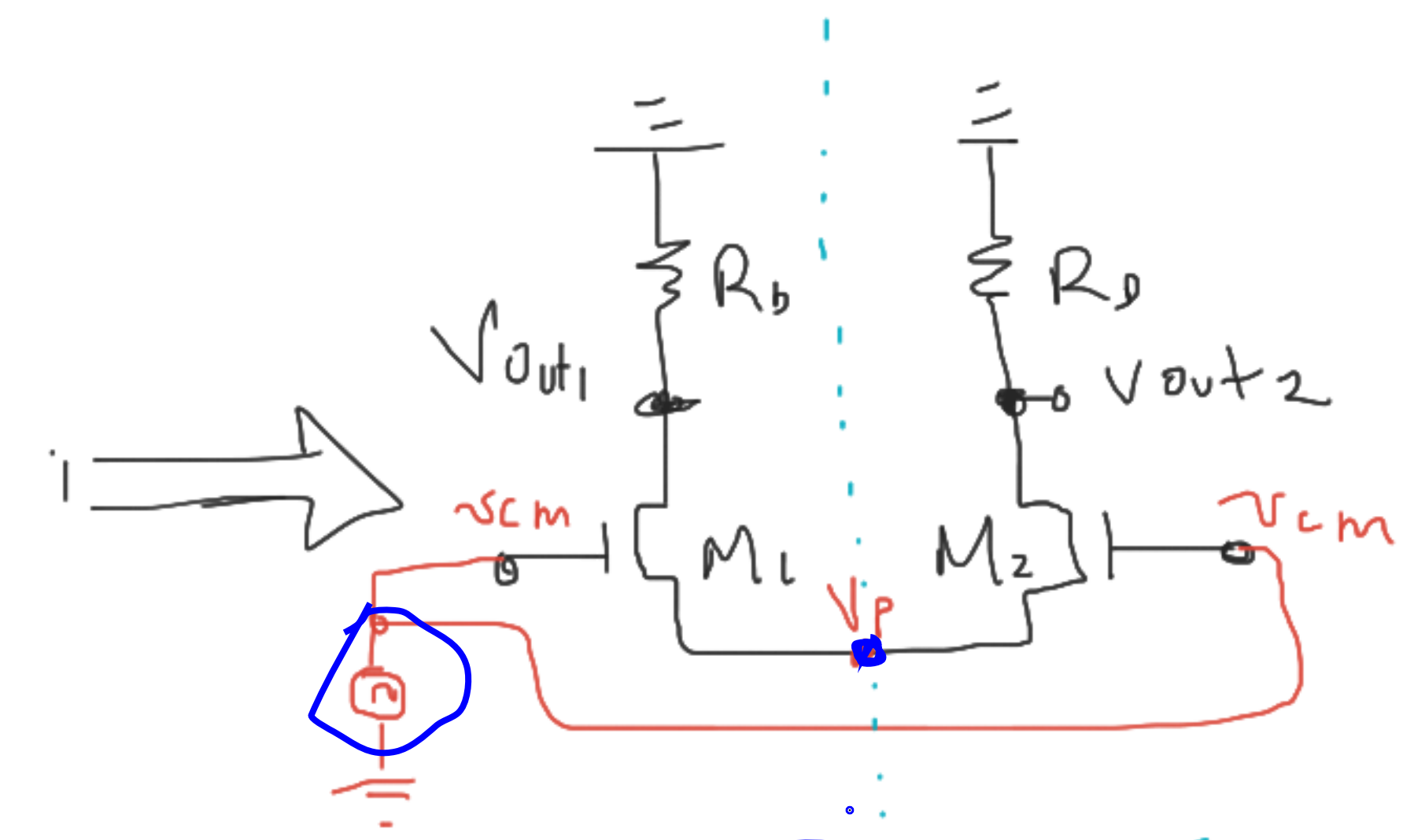



Common mode

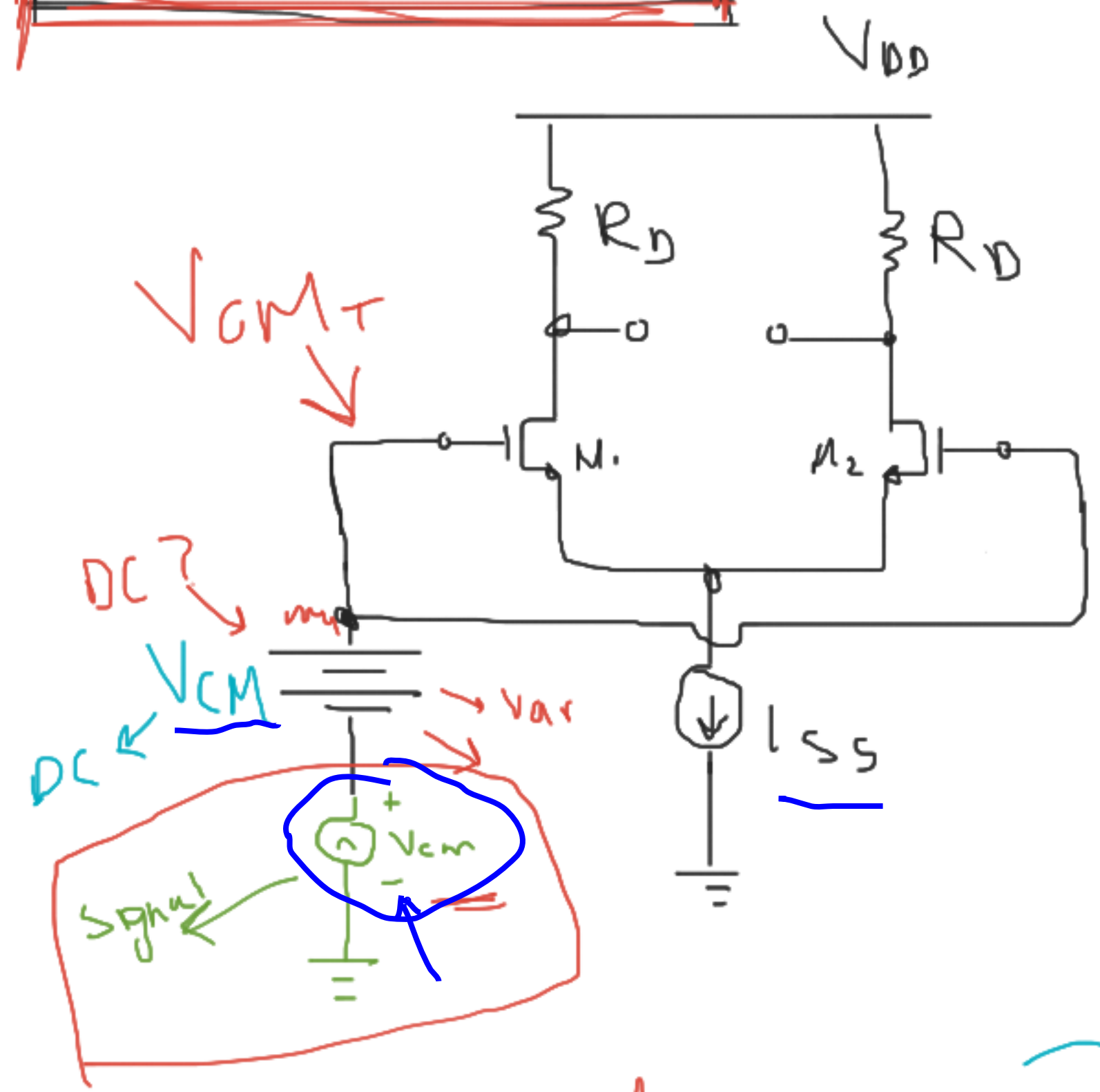

$V_P \rightarrow$ ~~Tierra~~ ~~Virtual~~

- Simetría
- ~~Entradas dif~~
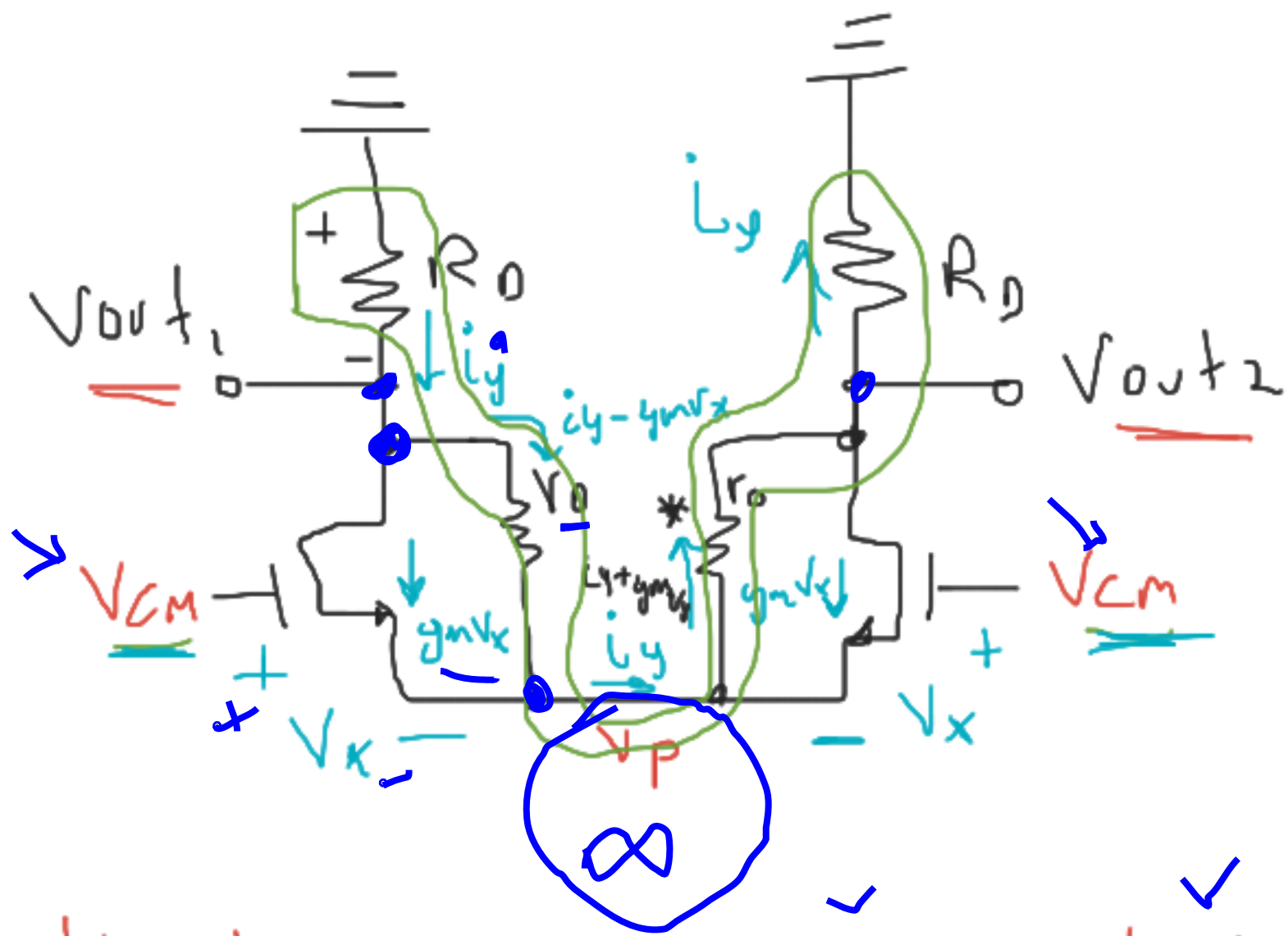
$$V_{CM_T} = V_{CM_{DC}} + v_{cm_{sig}}$$



$$V_{out\ diff} = V_{out1} - V_{out2} = 0$$

$$V_{out1} = V_{out2}$$

$$i_y R_D + (i_y - g_m v_x) R_0 + (i_y + g_m v_x) R_0 + i_y R_D = 0$$

$$\lambda \neq 0$$

$$2i_y R_D + 2i_y r_o = 0$$

$$i_y \cdot 2(R_D + r_o) = 0$$


$$i_y = 0$$

$$V_{out1} = 0V$$


$$V_{out2} = 0V$$

Con ISS
ideal

V_{CM} NO impact

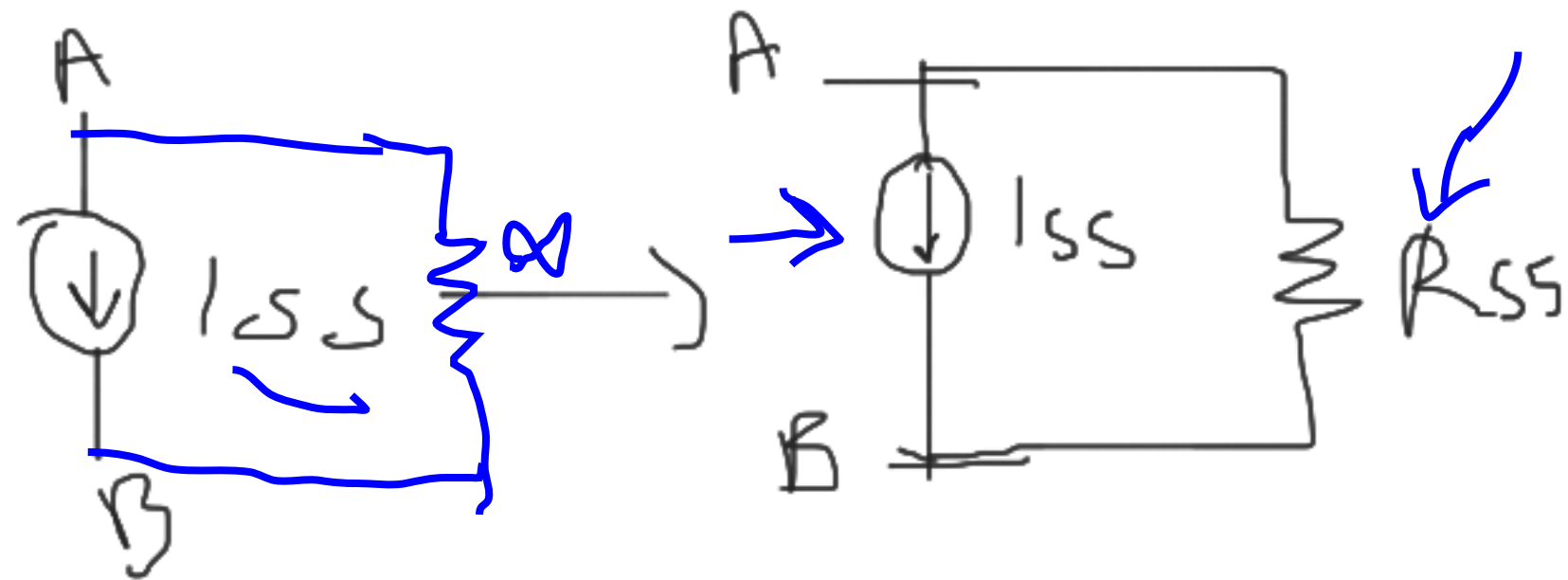~~155~~ con R finita

Típicamente muy GRANDE.

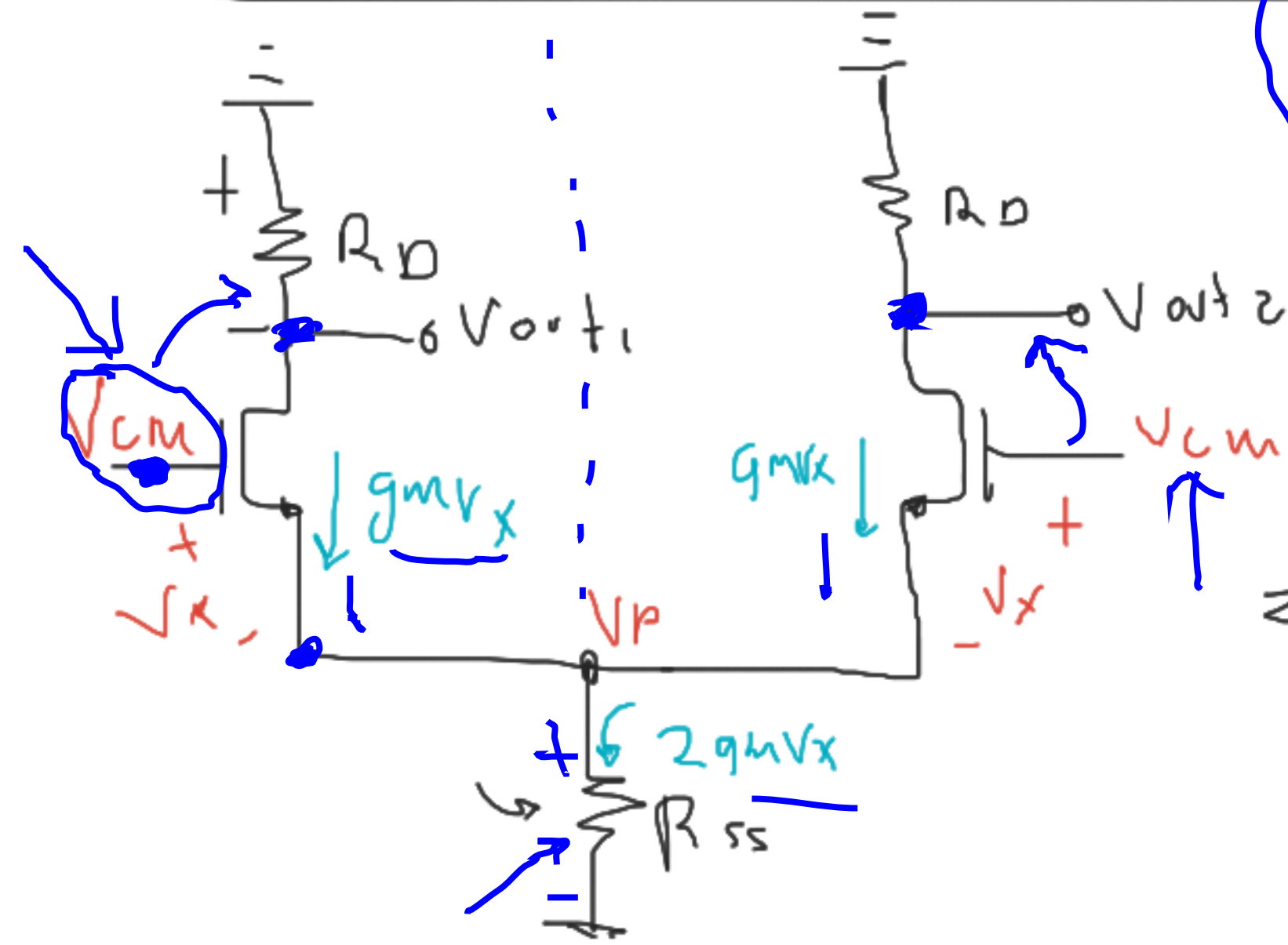

$$\lambda = 0.$$

Verst diff = ①

$$o) \underline{V_{out1}} = -g_m \underline{V_x} \cdot R_D$$

✓ 1) $V_x = V_{km} - \underline{V_p}$ ✓

$$z) \quad V_p = 2 \text{ gm} V_x \cdot 1255$$

$$V_x = \frac{V_p}{2g_{mLSS}}$$

$$V_x = V_{cm} - \underline{2g_m V_x R_{ss}}$$

$$\underline{V_x} = \frac{V_{cm}}{1 + 2g_m R_{ss}} \quad \swarrow$$

$$\underline{V_{out1}} = \frac{-g_m R_D \cdot \underline{V_{cm}}}{1 + 2g_m R_{ss}}$$

$\neq 0$ ✓

$$= \underline{V_{out2}} \quad \checkmark$$

$\angle g_m R_{ss}$

$$\frac{V_{out1}}{V_{cm}} = \frac{-g_m R_D}{1 + 2g_m R_{ss}}$$


→ Análisis de
Modo Común.

Análisis { Simetría ✓

CM

• Detectar nodos equivalentes.

• Simplificar ✓

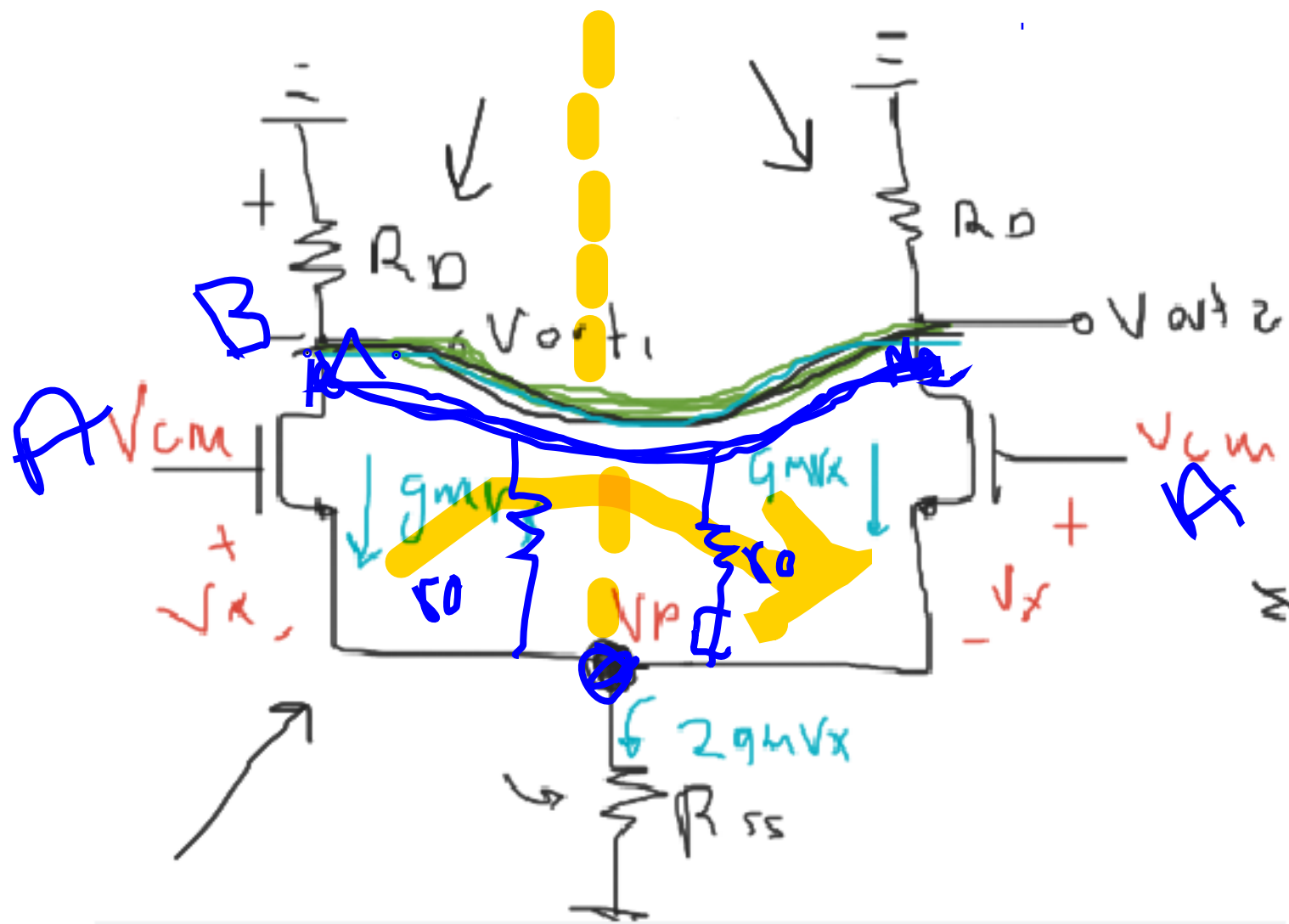


$\frac{1}{2}$ par
Doblado

$$A_v = \frac{V_{out_{1,2}}}{V_{cm}} = \frac{-R_D/2}{\frac{1}{2gm} + R_{SS}}$$

gm'

A_{CM}

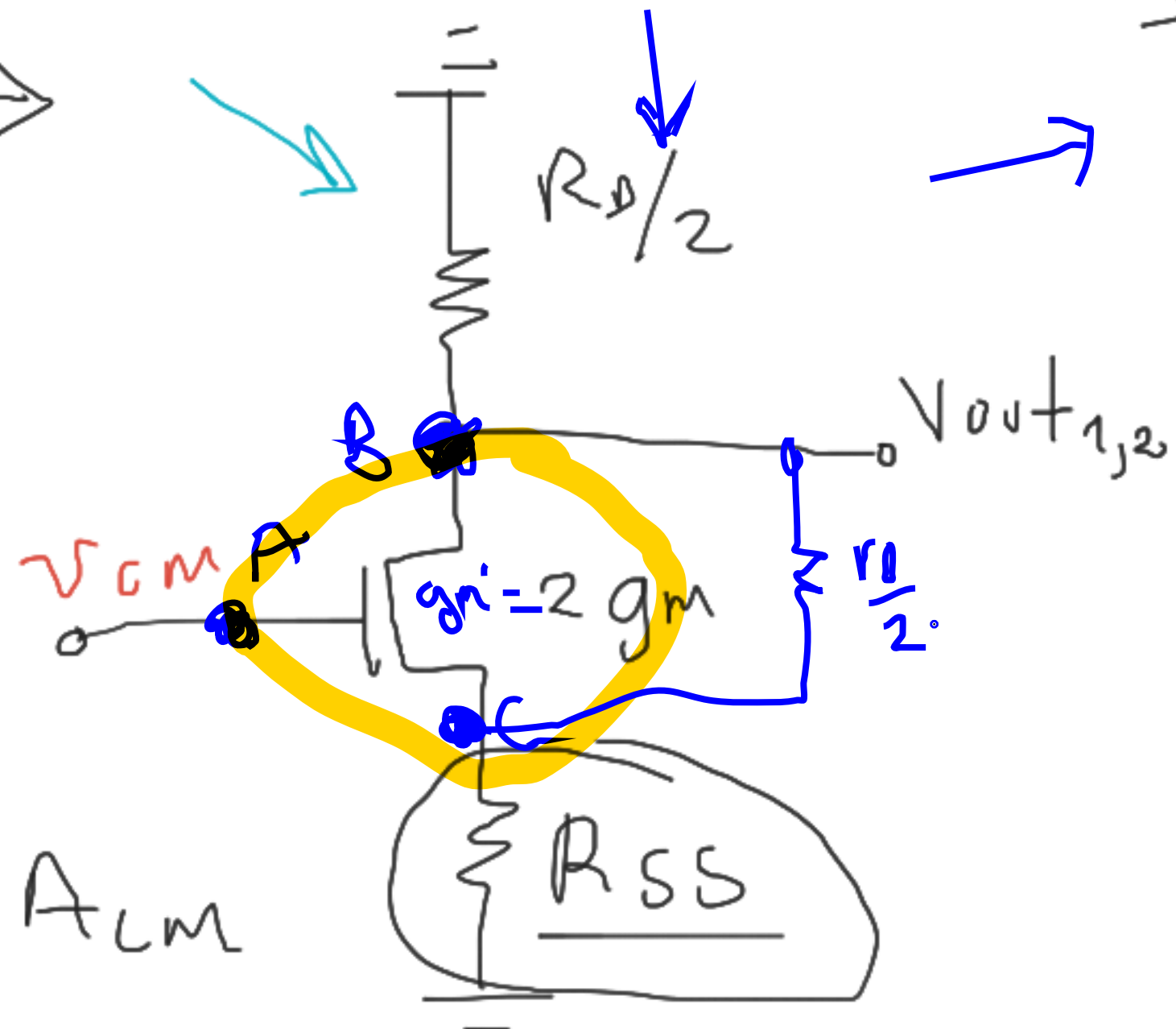

CMRR:

Common Mode Rejection Ratio ✓

$$✓ \text{ CMRR} = \left| \frac{A_{\text{diff}}}{A_{\text{cm}}} \right|$$

$$; \text{ CMRR}_{\text{dB}}$$

$$= 20 \log \text{ CMRR}$$


$$A_{\text{cm}} = \frac{V_{\text{out interds}}}{V_{\text{cm}}}$$

CMRR ~ Grades

60 dB, 80 dB e!

Resumen:

Modo Diferencial

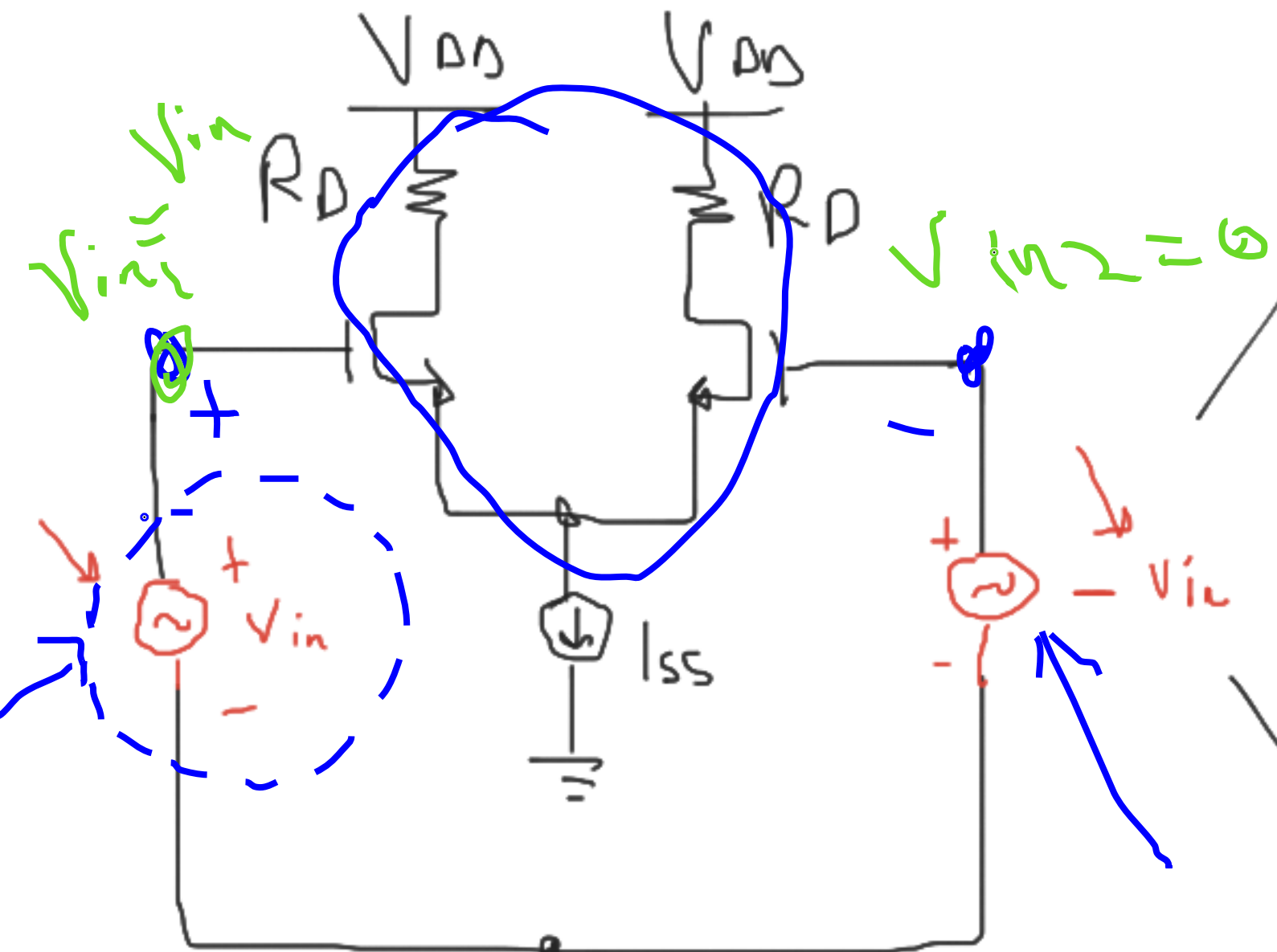

$$V_{in2} = 0$$

$$V_d = 2V_{in}$$

$$V_d = V_{in}$$

Modo Común



(DC) V_{CM}

(AC) V_{CM}

• Simetría

• $\frac{1}{2}$ Virtual

Eq. 1/2 par
dif.





• Simetría

• Nodos equivalentes
para cortocircuitar

Eq. 1/2 par
doblado

Signal
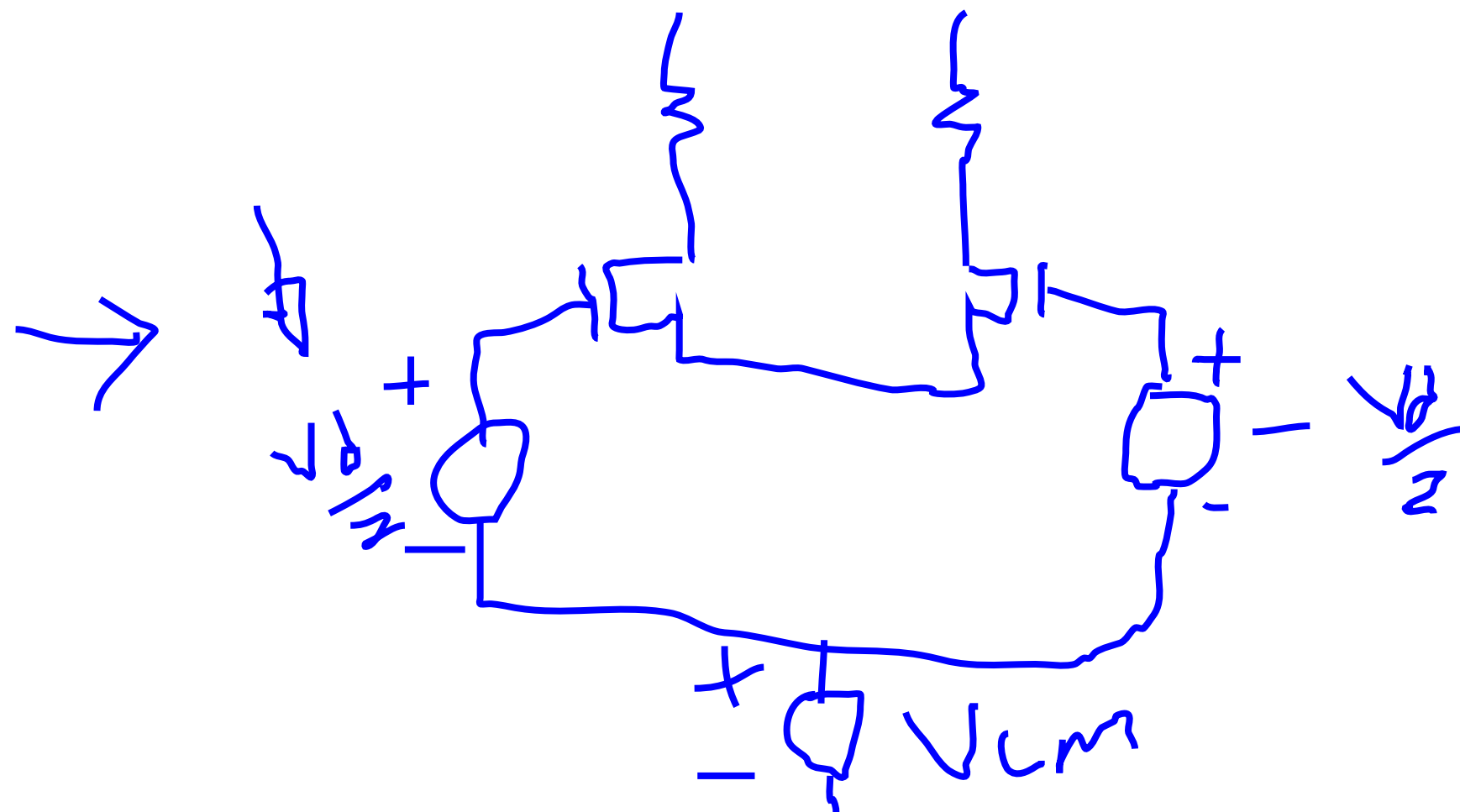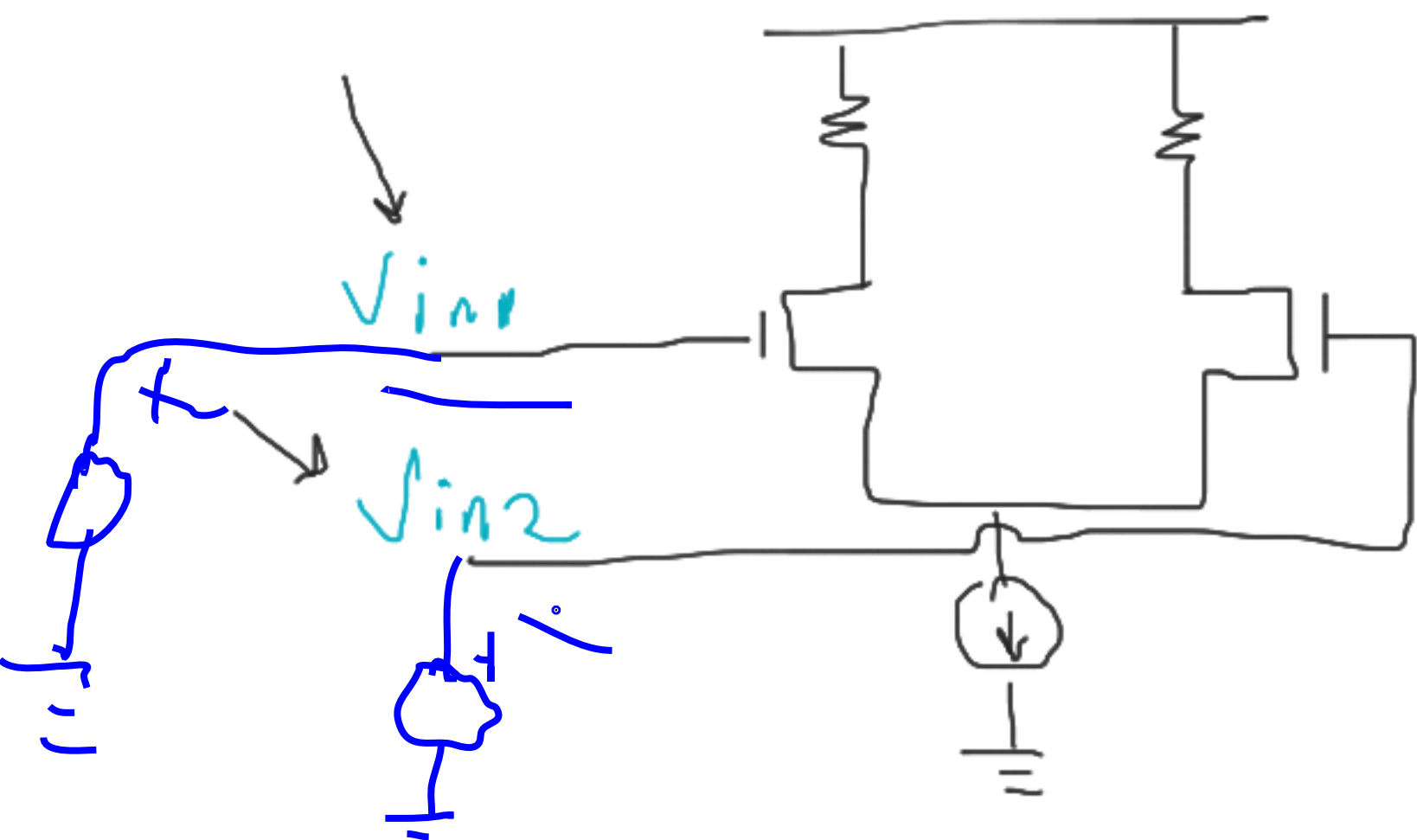
$$V_{out} = \underbrace{A_v}_{\text{Gain Dif (DM)}} \cdot \underbrace{V_{in1} - V_{in2}}_{\text{Signal}} + \underbrace{A_{cm}}_{\text{Gain CM}} \cdot V_{cm}$$




Generales $(V_{in1}, V_{in2}) \rightarrow (V_d, V_{cm})$

$$V_{in1} = \frac{V_{in1}}{2} + \frac{V_{in1}}{2} + \frac{V_{in2}}{2} - \frac{V_{in2}}{2} \quad V_{in2} = \frac{V_{in2}}{2} + \frac{V_{in2}}{2} + \frac{V_{in1}}{2} - \frac{V_{in1}}{2}$$

$$V_{in1} = \frac{V_{in1} + V_{in2}}{2} + \frac{V_{in1} - V_{in2}}{2} \quad V_{in2} = \frac{V_{in1} + V_{in2}}{2} + \frac{V_{in2} - V_{in1}}{2}$$

$$V_{in1} = V_{cm} + \frac{V_d}{2} \quad V_{in2} = V_{cm} - \frac{V_d}{2}$$

CM. + DM.

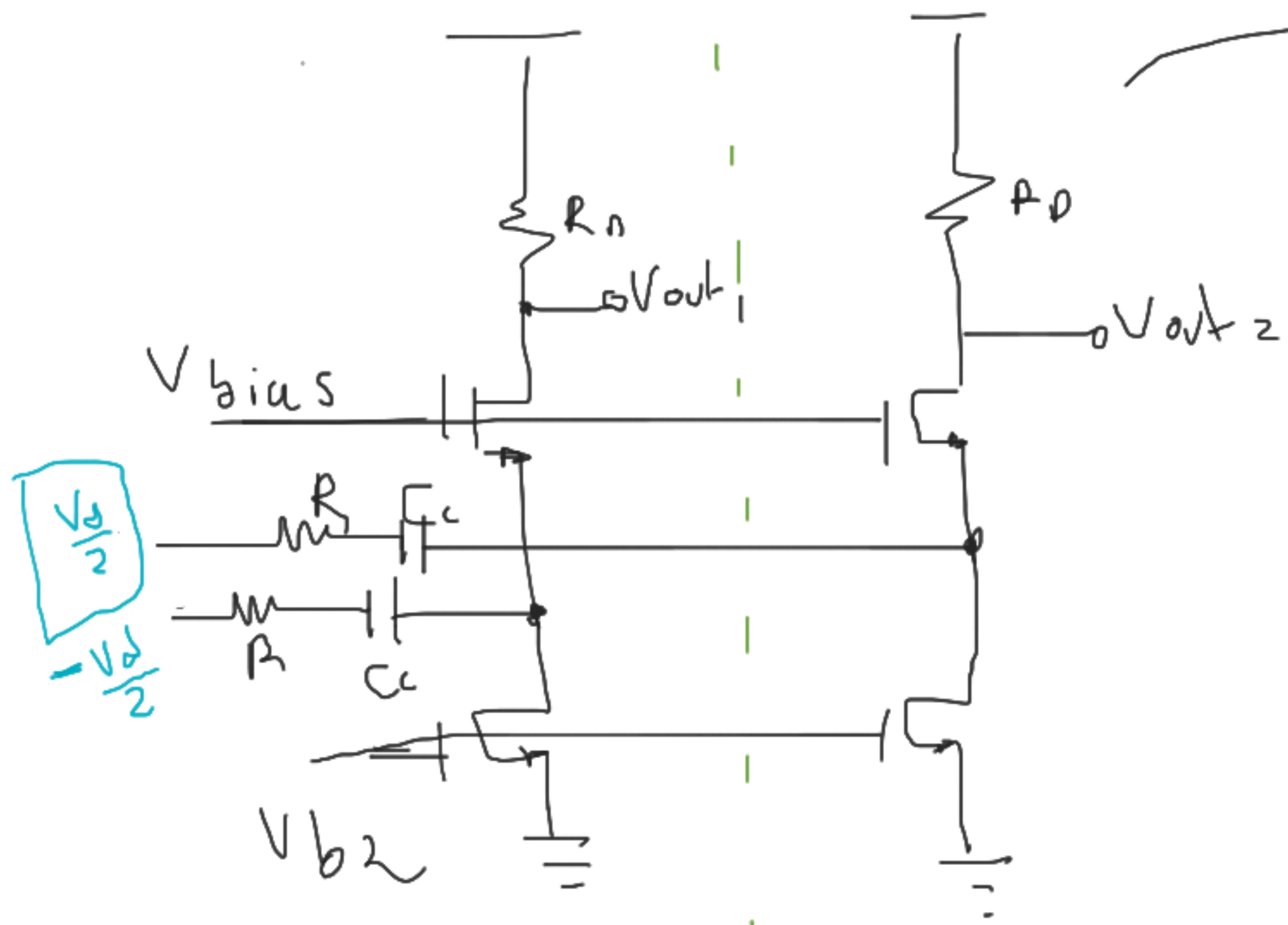

$\frac{V_D}{2}$ par

