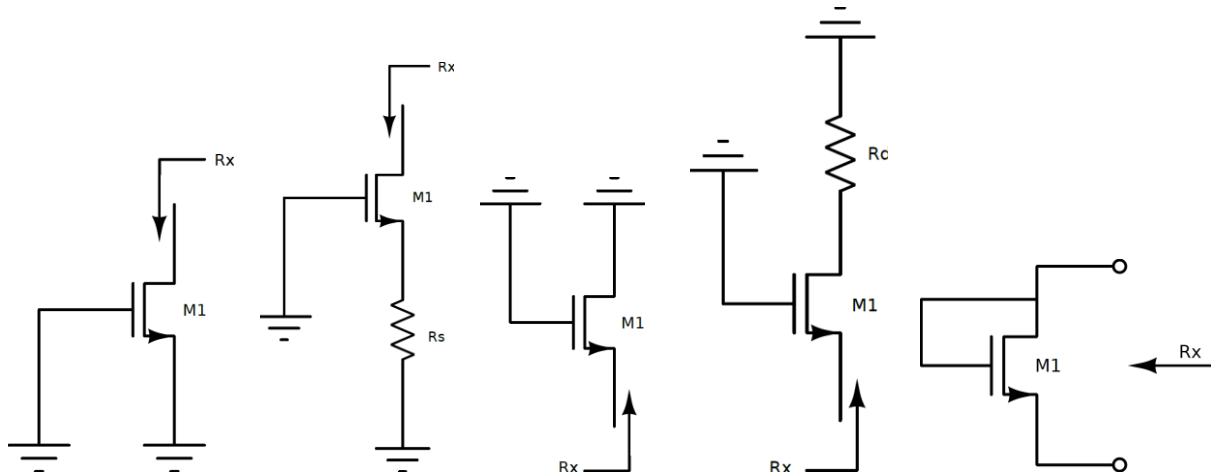


UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones E3T
FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ANALÓGICOS. Prof.: Javier Ardila

Taller de refuerzo Extra.

1. Determine con ayuda del theorema de th venin la resistencia nodal que se muestra en cada uno de los siguientes circuitos. Asuma saturaci n y utilice el modelo de peque a se al para tal fin.



2. Basado en los resultados anteriores, analice y utilice estos resultados para simplificar el c lculo de la resistencia de salida Rout de peque a se al vista en las siguientes configuraciones

